

INFORMATION

WURLITZER
DEUTSCHE WURLITZER GMBH
WERK LEVERN
4995 STEMWEDE 1 · POSTFACH
Telefon (0521) 45-0280 · Telex (0171) 400151

TI-MA-86

Einbau eines mechanischen Zählwerks (Art.-Nr. 0007551)

zur Kassenkontrolle in Musikautomaten (Vinyl und CD)

Der Zähler gibt in Schritten des kleinsten Münzwertes den gesamten Einwurfbetrag an. Der Zähler ist nicht rückstellbar.

Einbuanweisung:

1. Der Zähler wird auf dem Abspielchassis neben dem Getriebeschalter montiert (Fig. 1).
2. Der violette Draht wird auf die vorhandene Anschlußfahne angelötet (Fig. 2).
3. Die gelbe Leitung (130 cm lang) wird bei:
 - a. 45er Musikautomaten mit **SCC-Steuerung 40302-40313** und CD-Musikautomaten mit **SCC-Steuerung 0040264** direkt zur Steuerung verlegt. Den grauen Stecker auf den noch freien Steckplatz "grün" aufstecken (Fig. 4, Pos. A).
 - b. CD-Musikautomaten mit **SCC-Steuerung 40314** und **40315** zunächst die Steckerbuchse der gelben Leitung aus dem grauen Steckergehäuse herausnehmen und in den mittleren Anschluß vom Interface PCB Stecker "grün" einstecken (Fig. 3). Weiterhin eine Brücke am Stecker "blau" vom Stift 1 (grüne Leitung) gegen Chassismasse anbringen. Dazu eine kurze Litze an der grünen Leitung anlöten, das andere Ende mit unter der vorhandenen Chassis-Sechskantmutter befestigen. Wird diese Brücke nicht angebracht, so kann es zu Spielabbrüchen nach Geldeinwurf kommen.

Instruction for mounting a mechanical counter (part-no. 0007551)

for cash control in jukeboxes (vinyl and CD)

The counter counts the coin insertion in steps of the lowest coin. The counter is not resettable.

Installation instructions:

1. The counter should be mounted on the player chassis left to the gripper motor switch (Fig. 1).
2. Solder the violet wire on the existing solder terminal (Fig. 2).

2. Solder the violet wire on the existing solder terminal (Fig. 2).
3. Lay the yellow wire (130 cm/approx. 51,2 inch long) in:
 - a. vinyl jukeboxes with **SCC control unit 40302-40313** and CD jukeboxes with **SCC control unit 0040264** to the control unit itself. Insert the grey plug onto the 3 free pins market with the label "green" (Fig. 4, Pos. A).
 - b. CD jukeboxes with **SCC control unit 40314 and 40315**: run the cable to the PCB interface. Take out the pin receptacle of the grey plug housing and insert the receptacle in the middle hole of the existing plug housing (Fig. 3). Wire a link at the plug "blue" pin 1 (green wire) to chassis ground. Therefore, solder a short wire at the green wire of plug "blue" and connect the other end under the existing nut of the PCB screw (Fig. 4, Pos. B).
If this wire is not connected, playing songs may be interrupted after coin insertion.

Montage d'un compteur mécanique (no. 0007551)

pour le contrôle de la caisse dans les jukeboxes vinyl ou CD

Le compteur indique en impulsions de la plus petite pièce de monnaie le montant total de monnaie insérée. Le compteur ne peut pas être remis à zéro.

Instruction de montage:

1. Monter le compteur sur le chassis du lecteur à côté de l'interrupteur de mécanisme (Fig. 1).
2. Souder le câble violet sur la cosse à souder existante (Fig. 2).
3. Mettre en place le câble jaune (130 cm long) comme suit:
 - a. jukeboxes vinyl avec **unité de contrôle 40302-40313** ou jukeboxes CD avec **unité de contrôle 0040264**: raccorder le câble jaune directement à l'unité de contrôle. Poser la prise grise sur les 3 goupilles libres "vertes" (Fig. 4, Pos. A).
 - b. jukeboxes CD avec **unité de contrôle 40314 ou 40315**: retirer la fiche femelle (câble jaune) du carter gris et la poser sur la connexion libre au milieu de l'interface PCB prise "verte" (Fig. 3). Puis poser un pont sur la prise "bleue" du pin 1 (connexion verte) au chassis en soudant un câble court à la connexion verte, fixer l'autre bout sous l'écrou existant du chassis.
Si ce pont n'est pas installé, il est possible qu'un titre soit interrompu après insertion de la monnaie.

Fig.1

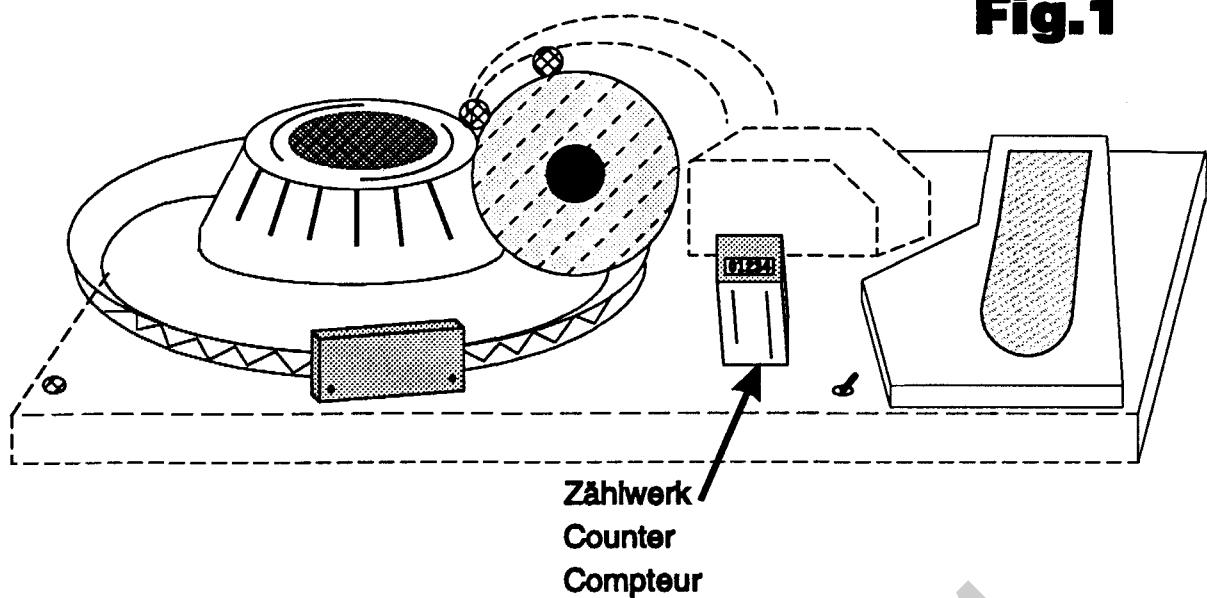


Fig.2

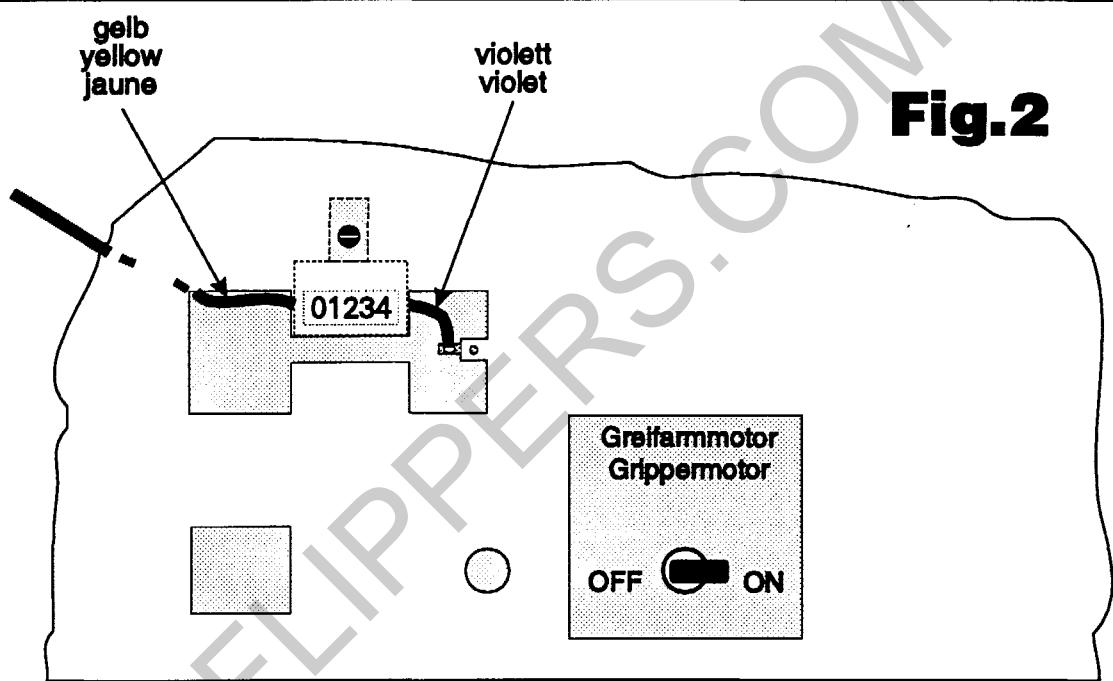


Fig.3



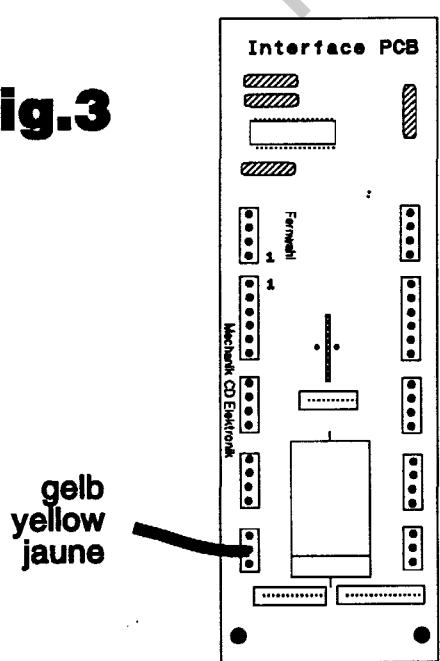


Fig.4

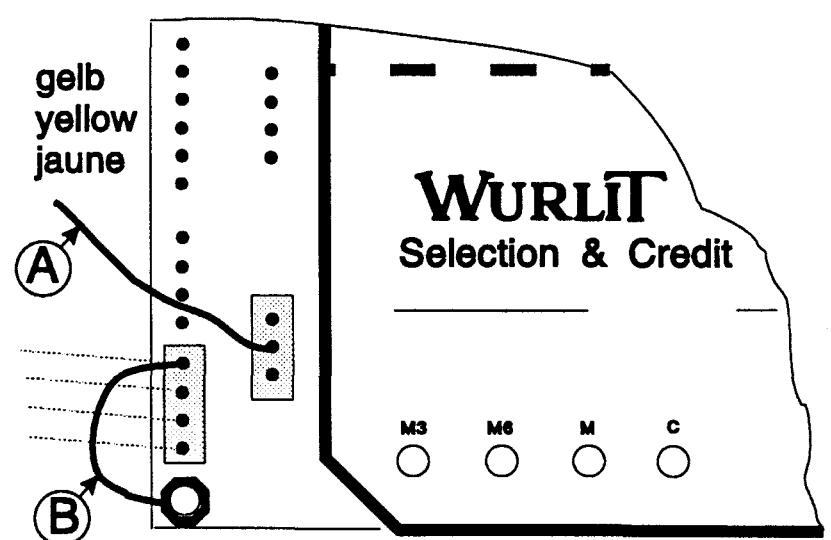

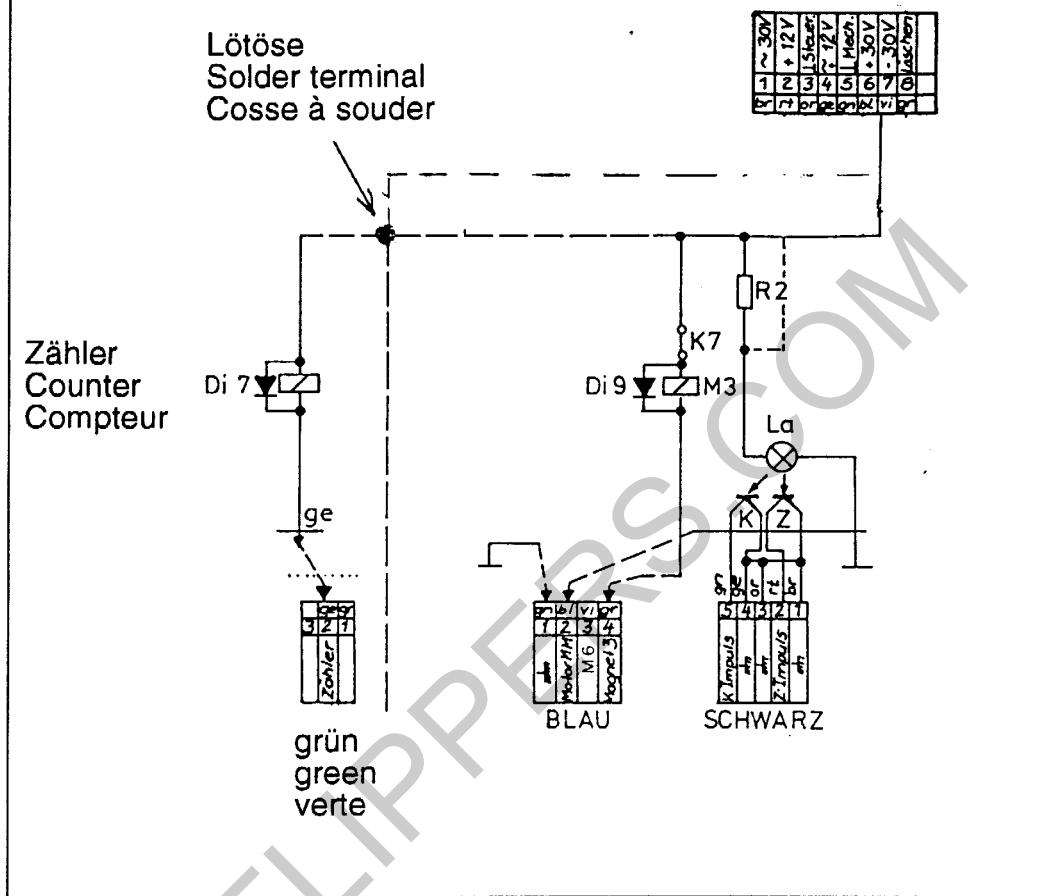Stecker "Mechanik" am Verstärker
 Plug "mechanism" at amplifier
 Prise "mécanisme" à l'ampli



Schaltbild Zählwerkanschluß
 Circuit diagram for counter
 Plan de câblage pour compteur